

Κόψε και κόλλησε, μόνο τις καρτέλες που χρειάζεσαι, ώστε αν τις βάλεις με τέτοια σειρά θα ανάψει η λάμπα. Δείξε την πορεία της σκέψης σου τοποθετώντας τα βελάκια.

